

Aufgabe 1 – Konzeptionelle Erweiterung des Prozessors

Der in der Vorlesung vorgestellte RISC-V Prozessor muss erweitert werden damit er die Popcount Berechnungen unterstützt. Hierzu müssen die Instruktionen **slli**, **auipc**, **blt** und **jalr** implementiert werden. Erweitere dazu in Abbildung 5 für jeden dieser Befehle (falls nötig) den Datenpfad und füge weitere Kontrollsignale hinzu.¹ Gib für jeden dieser Befehle auch den Wert aller Kontrollsignale an. Nimm dabei an, das die ALU aus Abbildung 4 verwendet wird und gib don't cares explizit mit x an.

Die Abgabe beinhaltet ein Bild mit dem erweitertem Daten- und Kontrollpfad des Prozessors pro zusätzlichem Befehl (es können auch mehrere Erweiterungen in ein Bild gezeichnet werden) sowie eine Tabelle mit den Werten aller Kontrollsignale für die neuen Befehle. Hinweis: Entnimm die Semantik der einzelnen RISC-V Befehle der in Moodle zur Verfügung gestellten Befehls-Referenz.

slli	rd, rs1, imm	shift left logical imm.	I	0010011	001	0000000 ^c	rd = rs1 << imm _[4:0]
-------------	--------------	-------------------------	---	---------	-----	----------------------	----------------------------------

ALUOP	funct3 {op(5), funct7(5)}		Instr.	ALUControl2:0
00	x	x	lw, sw	000 (add)
01	x	x	beq	001 (subtract)
10	000	00,01,10	add	000 (add)
10	000	11	sub	001 (subtract)
10	010	x	slt	101 (set less than)
10	110	x	or	011 (or)
10	111	x	and	010 (and)
10	001	x	slli	100 (shift)

 


Abbildung 4: ALU des Single Cycle RISC-V Prozessors

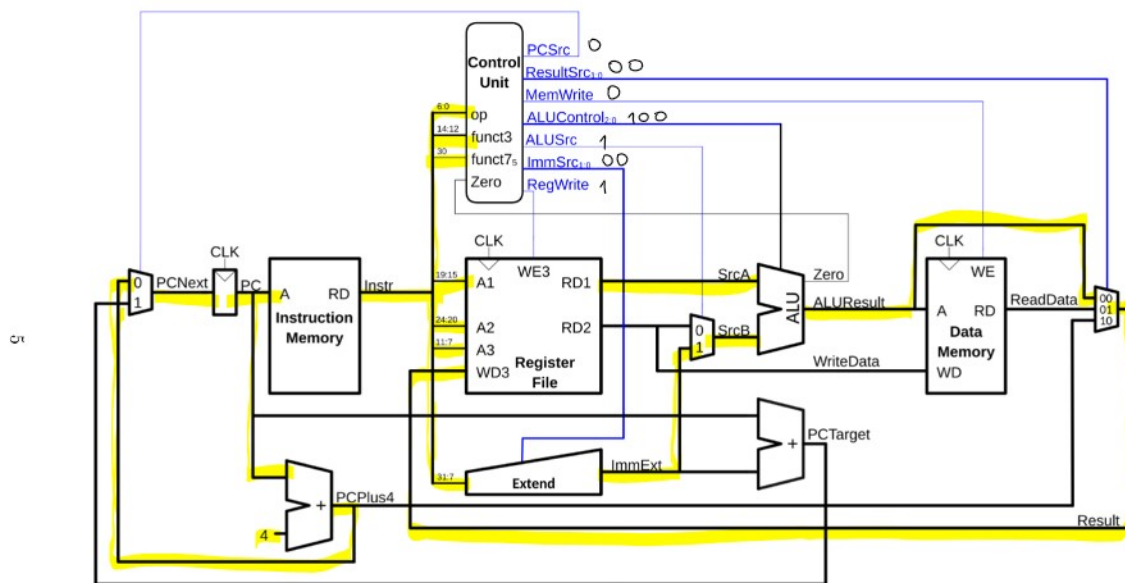


Abbildung 5: Schaltbild des Single Cycle RISC-V Prozessors

op	Intr.	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp	ALUControl	Jump
19	slli	1	000	1	0	00	0	10	100	0


```
auipc rd, upimm      add upper imm. to PC      U      0010111  -      -      rd = PC + (imm << 12)
```

Core Instruction Formats

31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7		rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm _[11:0]				rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm _[11:5]		rs2		rs1		funct3		imm _[4:0]		opcode		S-type
imm _[12,10:5]		rs2		rs1		funct3		imm _[4:1,11]		opcode		B-type
imm _[31:12]								rd		opcode		U-type
imm _[20,10:1,11,19:12]								rd		opcode		J-type
7bit				5bit		5bit		5bit		7bit		


ImmSrc	ImmExt	Intr.Type
000	{{20(instr[31])}, instr[31:20]}	I
001	{{20(instr[31])}, instr[31:25], instr[11:7]}	S
010	{{19(instr[31])}, instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}	B
011	{{12(instr[31])}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0}	J
100	{{20(instr[31])}, instr[31:12], 12'b0}	U

last 12 bits are 0

 



op	Intr.	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp	ALUControl	Jump
19	slli	1	000	1	0	00	0	10	100	0
23	auipc	1	100	x	0	11	0	xx	xxx	0

Negative == 1

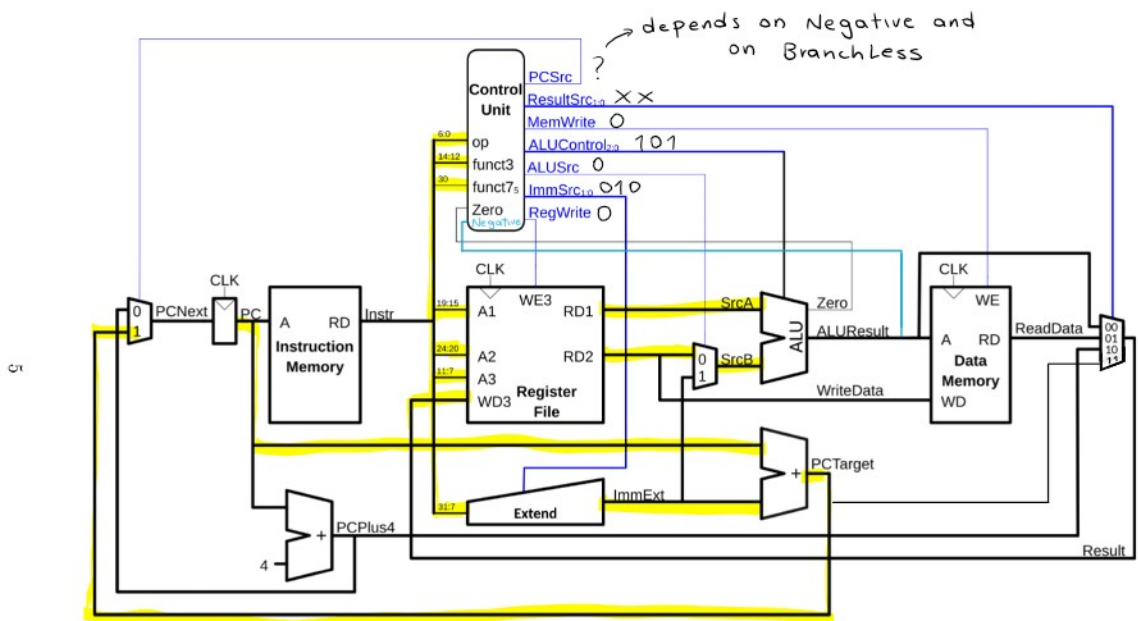

Rechnerarchitektur – Projekt

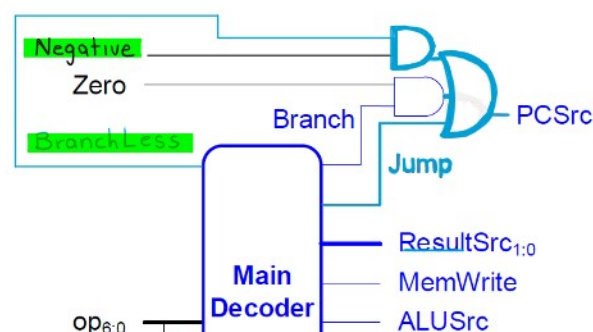

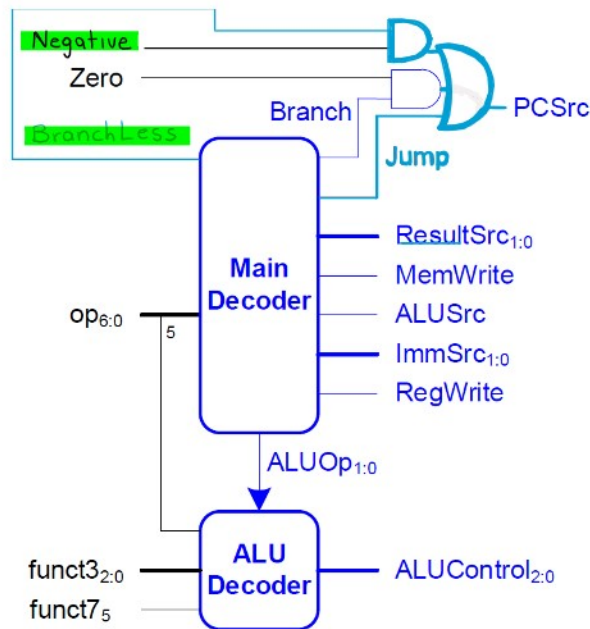

op	Intr.	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	BranchLess	ALUOp	ALUControl	Jump
19	slli	1	000	1	0	00	0	0	10	100	0
23	auipc	1	100	x	0	11	0	0	xx	xxx	0
99	blt	0	010	0	0	xx	0	1	10	101	0

j alr rd, rs1, imm jump and link reg I 1100111 000 - rd = PC+4; PC = rs1 + imm



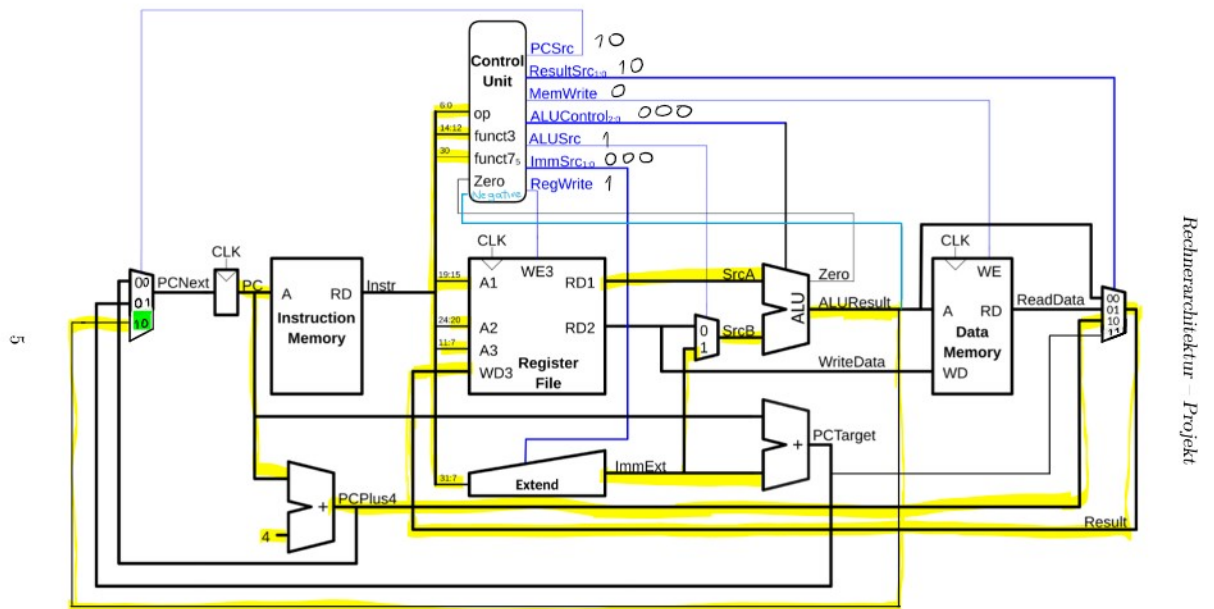


Abbildung 5: Schaltbild des Single Cycle RISC-V Prozessors

 

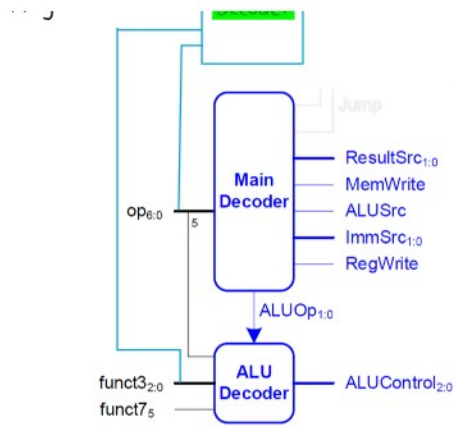

op	Intr.	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp	ALUControl
19	slli	1	000	1	0	00	0	10	100
23	auipc	1	100	x	0	11	0	xx	xxx
99	blt	0	010	0	0	xx	0	10	101
103	jalr	1	000	1	0	10	0	00	000